



Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Cátedra de Arquitectura de Computadoras

Trabajo Práctico Nro. 3: BIP

Fernández Oria, Luciano

luchoof212@gmail.com

Sieber, Braian

braiansieber@gmail.com

26/3/2019

CONSIGNA:

En este trabajo práctico se nos solicitó desarrollar un procesador de instrucciones básico basado en una arquitectura de monociclo/Harvard (memorias de datos y de programa separadas). La unidad de control debe ser un circuito combinacional y tener solo los registros necesarios. Debe incluir una unidad aritmética básica que soporte operaciones de suma y resta; y debe tener un único registro de propósito general.



Atributos de la arquitectura:

- Accumulator-oriented architecture (un único registro de propósito general).
- Instrucciones y datos de 16 bits.
- Un único tipo de dato (entero).
- Un único formato de instrucción.
- Dos modos de direccionamiento (directo e inmediato).
- Set de instrucciones reducido.

Aunque BIP presenta varias características de máquinas RISC, no puede ser considerado un procesador RISC porque no utiliza una arquitectura load-store, la cual solo accede a memoria a través de estas instrucciones.

Formato de las instrucciones:

 


Figure 1. Instruction format

- Opcode: identificador de la operacion (5 bits).
- Operand: identificador del operando. Puede representar un valor inmediato o una direccion de memoria (11 bits).

El procesador contiene solo dos registros:

PC (Program Counter): Guarda la direccion de la instruccion actual.

ACC (Accumulator): trabaja como el operando implicito en muchas instrucciones.

INSTRUCCIONES:

Operation	Opcode	Instruction	Data Memory (DM) and Accumulator (ACC) Updating	Program Counter (PC) updating
Halt	00000	HLT		$PC \leftarrow PC$
Store Variable	00001	STO operand	$DM[operand] \leftarrow ACC$	$PC \leftarrow PC + 1$
Load Variable	00010	LD operand	$ACC \leftarrow DM[operand]$	$PC \leftarrow PC + 1$
Load Immediate	00011	LDI operand	$ACC \leftarrow operand$	$PC \leftarrow PC + 1$
Add Variable	00100	ADD operand	$ACC \leftarrow ACC + DM[operand]$	$PC \leftarrow PC + 1$
Add Immediate	00101	ADDI operand	$ACC \leftarrow ACC + DM$	$PC \leftarrow PC + 1$
Subtract Variable	00110	SUB operand	$ACC \leftarrow ACC - DM[operand]$	$PC \leftarrow PC + 1$
Subtract Immediate	00111	SUBI operand	$ACC \leftarrow ACC - operand$	$PC \leftarrow PC + 1$

La estructura del procesador esta separada en dos bloques:

- Control: decodifica las instrucciones de la memoria de programa y dirige las operaciones en el Datapath. Esta formada por el PC, un sumador de 11 bits y un decodificador de instrucciones combinacional.
- Datapath: procesa los datos. Incluye el registro ACC, la ALU, un bloque para extender la señal de 11 bits a 16 bits, y dos multiplexores.

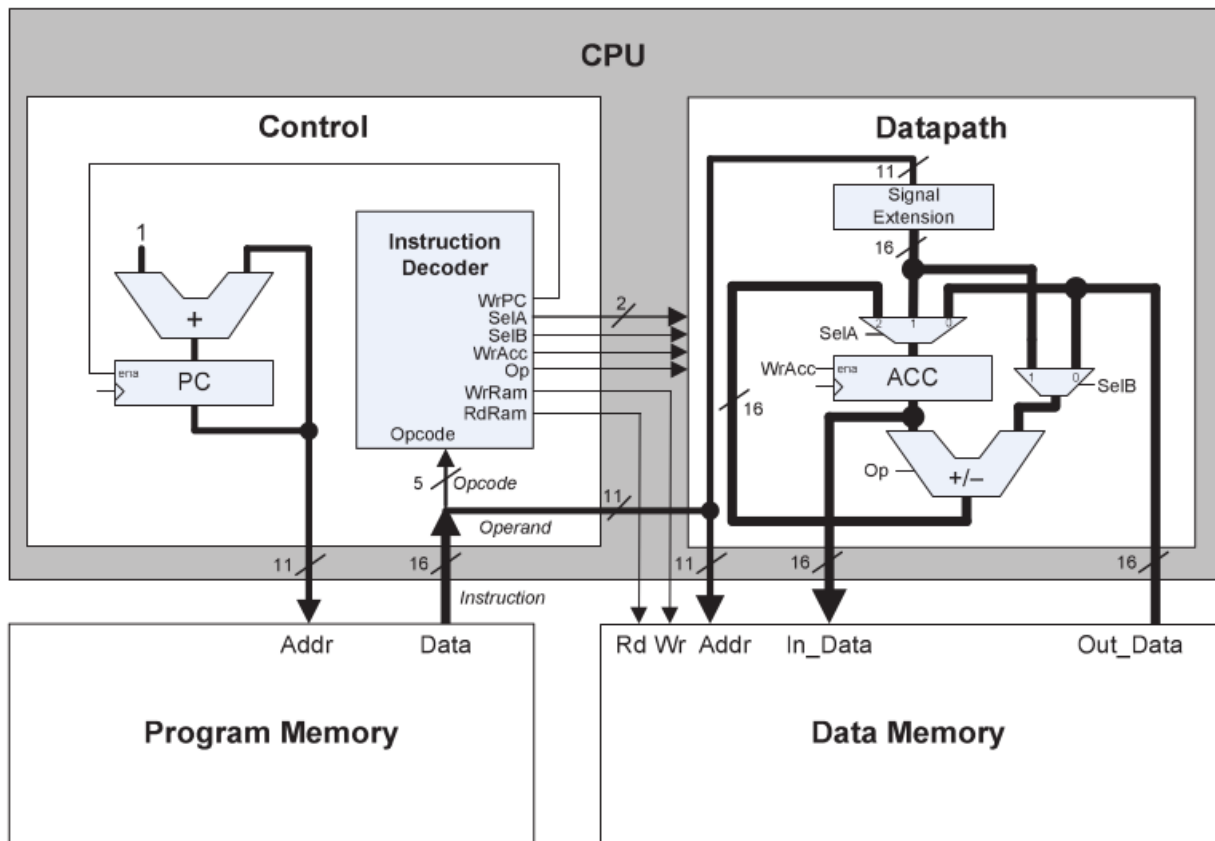



Figure 3. BIP I organization

Implementación

Se implementaron cuatro módulos principales:

- Data Memory: Es una memoria que contiene registros con determinados valores seteados por el usuario.
- Program Memory: Es una memoria donde se almacenan las instrucciones del programa a ejecutar. Ambas memorias funcionan de forma sincrona.
- UART: Es un modulo encargado de recibir las señal enviada desde la PC para habilitar el procesador y, al finalizar el programa, envia a la PC el valor del registro ACC seguido del valor del PC.
- BIP: es la unidad encargada de la decodificación y ejecución de las instrucciones, e incremento del valor del PC en cada ciclo del clock. La mayoría de sus componentes son circuitos combinacionales, excepto la actualización del registro del acumulador.

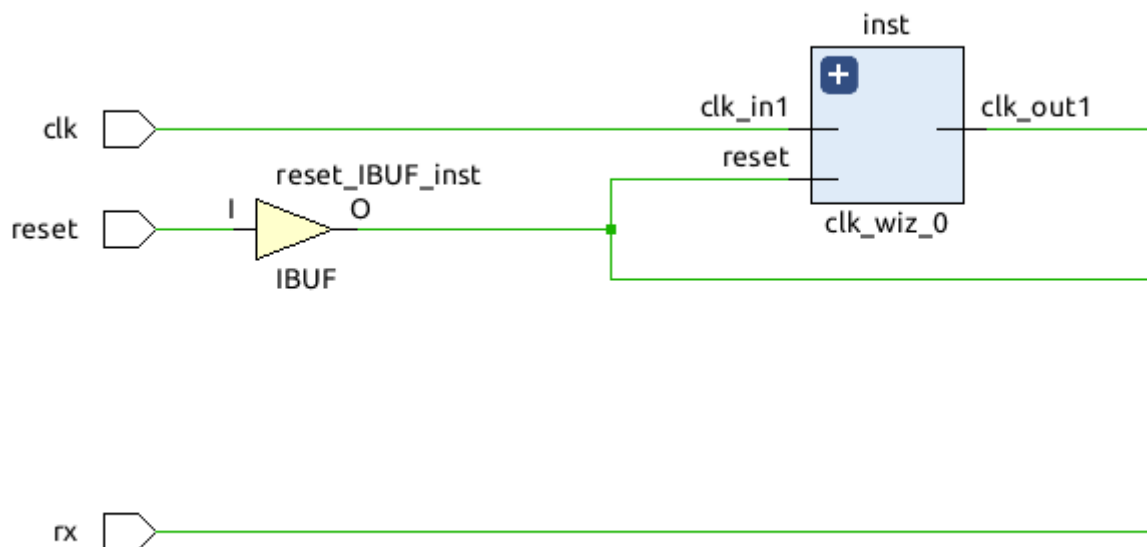
Para este trabajo debimos reducir la frecuencia del clock de 100 Mhz (el de la placa) a 50 Mhz utilizando el clock wizard:



Esto se debio a problemas con el timing report, lo cual nos generaba una advertencia critica:

Timing									
Intra-Clock Paths - sys_clk_pin - Setup									
Name	Slack	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	
Path 1	-0.144	6	5	2	Data_memory/...eg/CLKARDCLK	bip/datapath/ACC_reg[13]/D	5.073	3.974	
Path 2	-0.143	6	5	2	Data_memory/...eg/CLKARDCLK	bip/datapath/ACC_reg[15]/D	5.071	3.967	
Path 3	-0.051	6	5	2	Data_memory/...eg/CLKARDCLK	bip/datapath/ACC_reg[14]/D	4.980	3.885	
Path 4	-0.030	6	5	2	Data_memory/...eg/CLKARDCLK	bip/datapath/ACC_reg[12]/D	4.957	3.859	
Path 5	-0.027	5	4	2	Data_memory/...eg/CLKARDCLK	bip/datapath/ACC_reg[9]/D	4.956	3.857	
Path 6	-0.016	5	4	2	Data_memory/...eg/CLKARDCLK	bip/datapath/ACC_reg[11]/D	4.943	3.850	

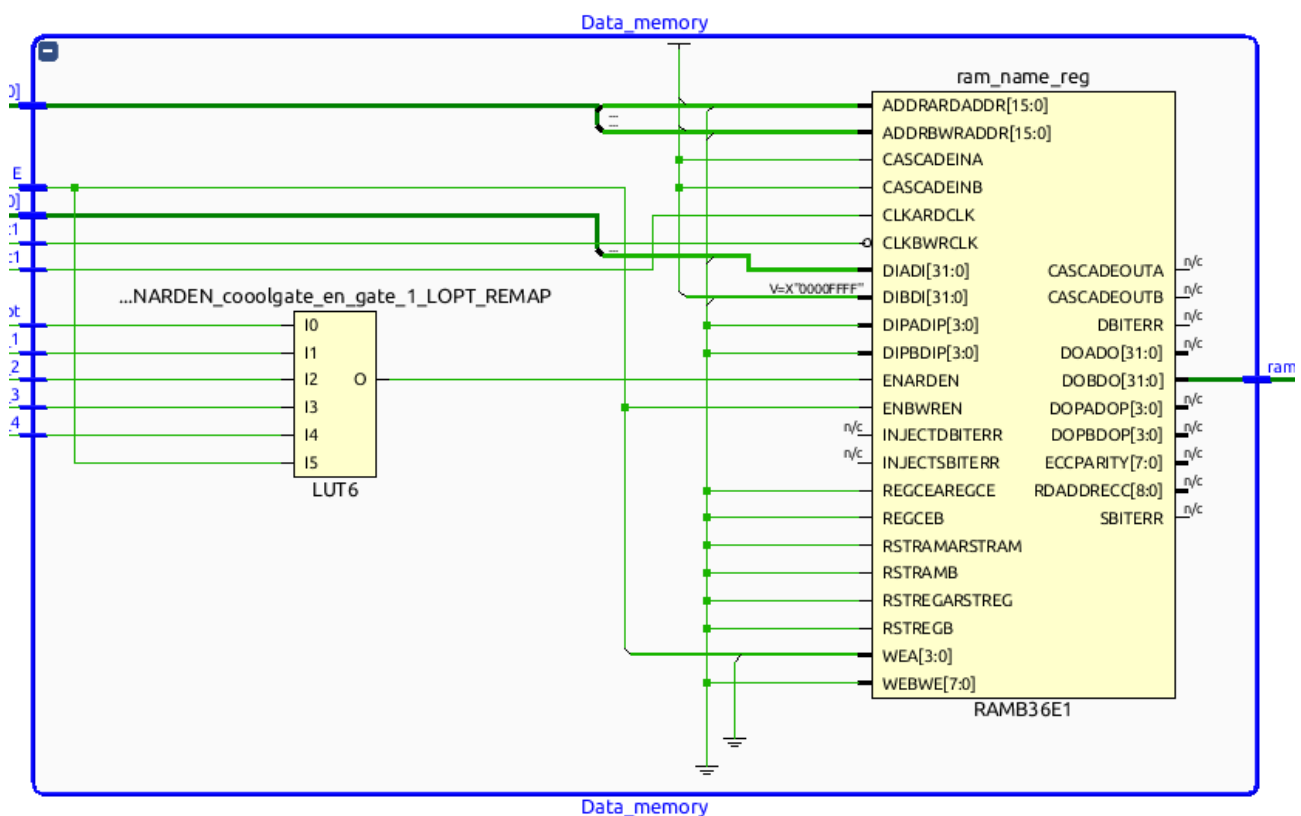El delay maximo permitido era de 5 nseg, ya que el periodo del clock era de 10 nseg. La causa fue que utilizamos dos memorias, una para las instrucciones y otra para los datos:



Para poder ejecutar una instrucción por ciclo de clock pusimos la memoria de datos para que trabaje en el flanco descendente del clock, lo que genero que un delay mayor al permitido en la ruta hacia el procesador, ya que el mismo actualiza el valor del acumulador en flanco ascendente.

Este delay lo redujimos haciendo que la escritura en la memoria se ejecute en el flanco ascendente pero solo bajando la frecuencia del clock pudimos eliminarlo.


Clock Summary			
Name	Waveform	Period (ns)	Frequency (MHz)
clk	{0.000 5.000}	10.000	100.000
clk_out1_clk_wiz_0	{0.000 10.000}	20.000	50.000
clkfbout_clk_wiz_0	{0.000 5.000}	10.000	100.000
sys_clk_pin	{0.000 5.000}	10.000	100.000
clk_out1_clk_wiz_0_1	{0.000 10.000}	20.000	50.000
clkfbout_clk_wiz_0_1	{0.000 5.000}	10.000	100.000


Design Timing Summary

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 4.159 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0.071 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 3.000 ns
Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 339	Total Number of Endpoints: 339	Total Number of Endpoints: 166


All user specified timing constraints are met.

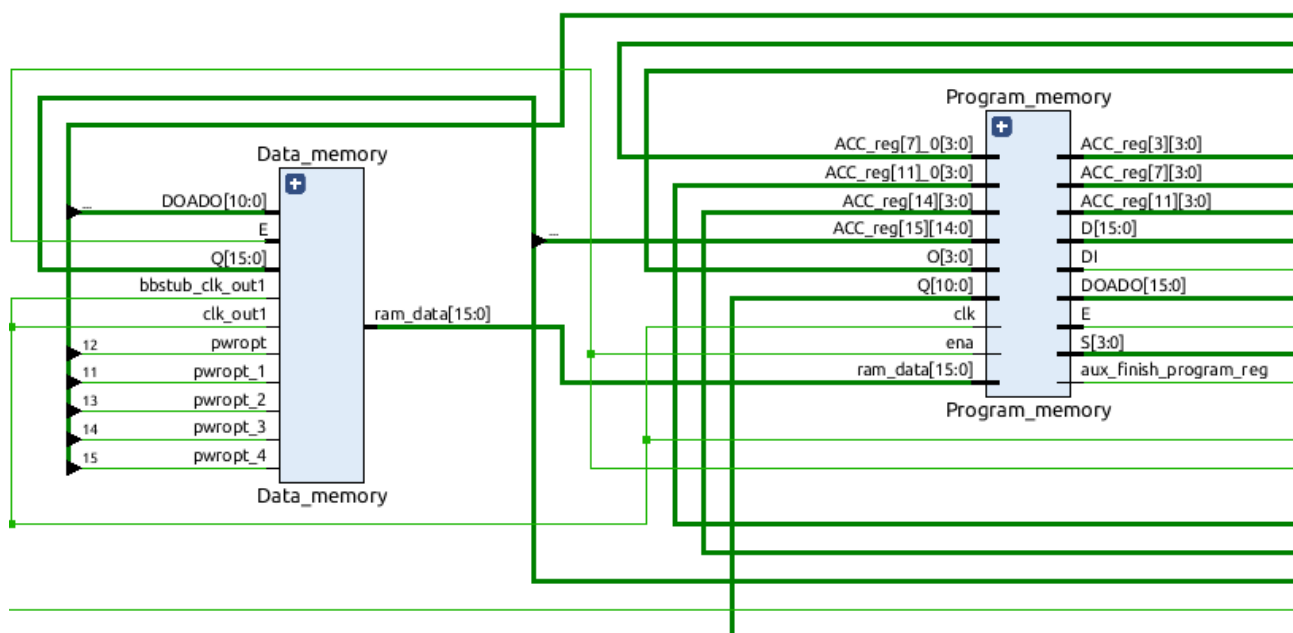El esquemático del sistema completo es el siguiente:




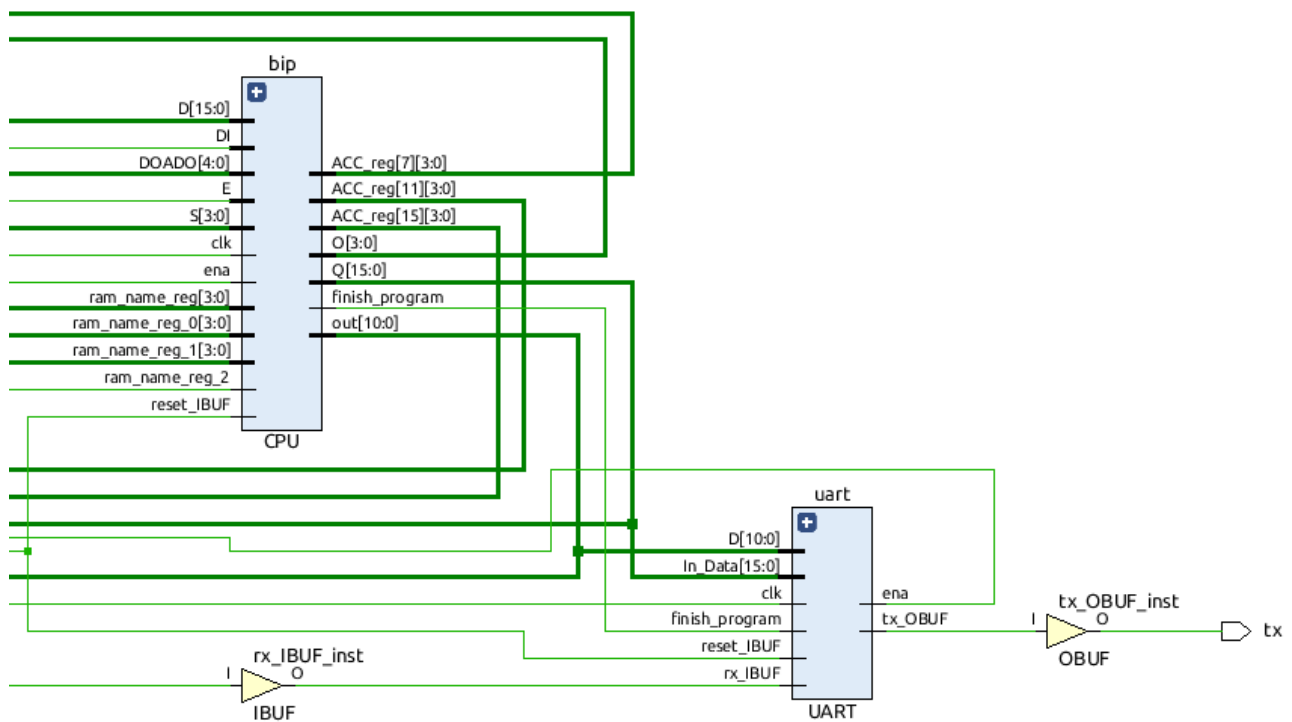

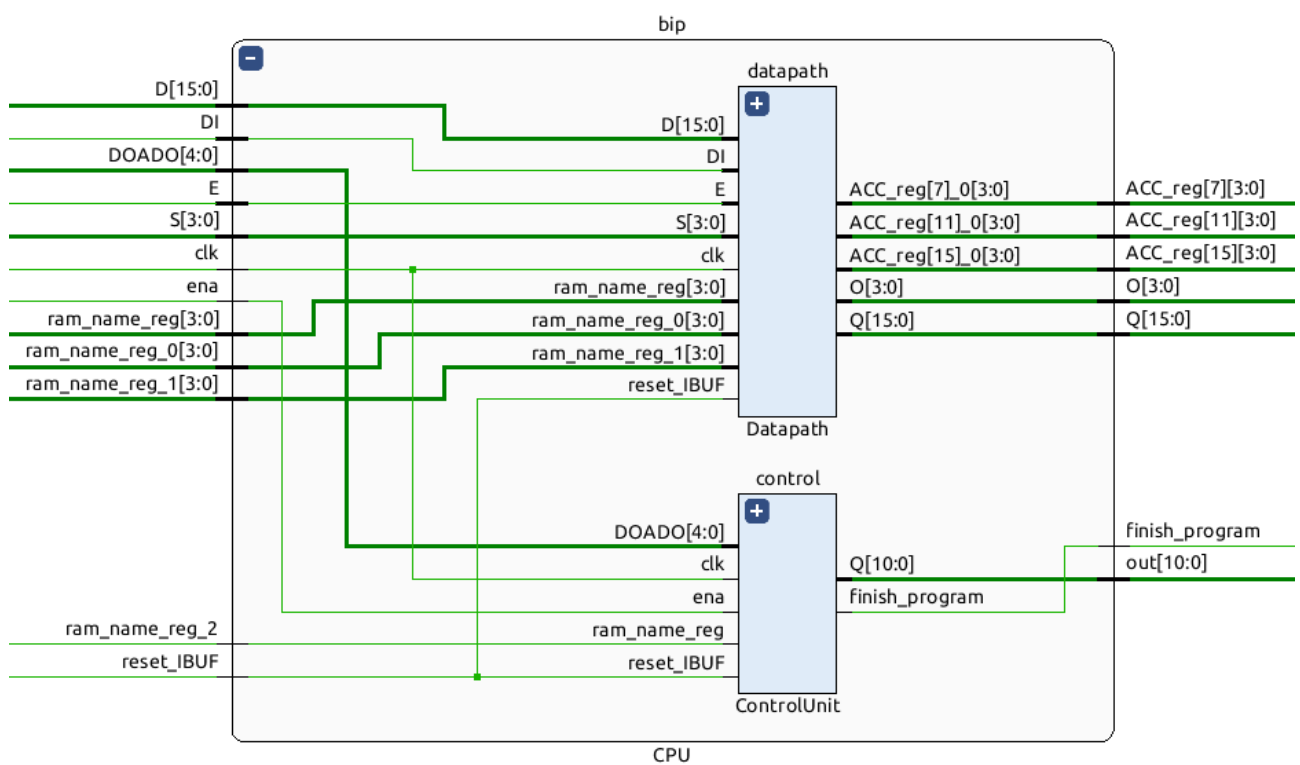A su vez el modulo BIP contiene dos modulos, uno encargado de manipular las instrucciones (Control) y otro de ejecutarlas (Datapath).



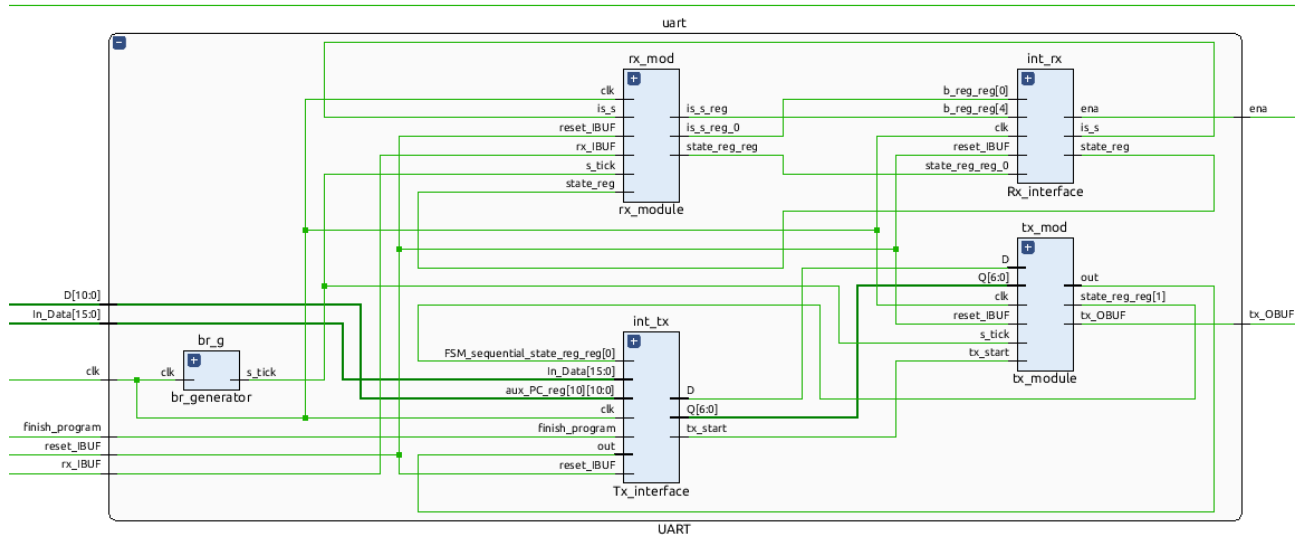Para iniciar el procesador debemos enviar dos simbolos por medio de interfaz UART, una “s” y luego la tecla Enter; luego de eso, el procesador ejecuta todas las instrucciones hasta encontrarse como una instruccion HALT, la cual hace que levante la bandera finish_program para que el modulo de UART envíe los datos.



Debimos modificar la interfaz de transmision Tx_interface del TP 2, ya que tambien nos generaba problemas de timing, debido a la complejidad que generaba el utilizar la operacion de division para obtener los valores a enviar. A diferencia del TP 2, ahora debiamos enviar valores de hasta 16 bits por lo que ejecutabamos mayor cantidad de divisiones.

```
operate :
begin
    dig = aux / div;    // divido para obtener el digito a transmitir (ej, 123/100 - obtengo 1 en it. 1)
    div = div / 10;     // Divido por 10 para en la sig iteración obtener el sig digito (100/10=10)
    if(dig || zflag == 1) state_reg = transmit; // Entro si dig != 0 ó zflag = 1 si ya transmiti un valor y
    salida = dig+48;    // Sumo 48 al digito enviado para transmitir en ascii
end
```

Reemplazamos el sistema de divisiones por otro que solo ejecuta sumas y restas. Esto redujo el tamaño del modulo y su complejidad. Por lo que pudimos investigar, ejecutar una division por hardware es algo complejo y su utilizacion no es recomendada.

```

operate:
begin
    if (j<5) aux2= aux - div[j];
    if (j == 5) // Resetamos todos los parametros
        begin
            z_flag = 1'b0;
            j= 0;
            if (acc_sended==1) state_reg = idle_tx;
            else state_reg = transmit_reset;
            acc_sended = 1;
            aux = aux_Count;
            out = array_char[i]; // salto de linea
        end // if (div == 0)
    else if (aux2>=0)
        begin
            aux = aux - div[j];
            out = out + 1;
        end
    else if ((out>0) || z_flag)
        begin
            state_prev = state_reg;
            state_reg = transmit_on;
            j = j+1;
            out= out+48;
            tx_start_aux = 1'b1;
            z_flag = 1'b1;
        end
    else j = j+1;
end

```

Simulaciones por medio de testbench:

Tanto la memoria de datos como la de programa cargan los datos de archivos de texto guardados en la PC.

Datos.txt:

0x000C // 12

0x0008 // 8

Instrucciones.txt:

0x1805

0x2000

0x0802

0x3001

0x3806

0x2818

0x0803

0x1002

0x2003

0x0000

//	- OPERATION	VAL	/ ACC
//0001 1000 0000 0101	- Load Immediate	5	/ 5
//0010 0000 0000 0000	- Add Variable	#0 (12)	/ 17
//0000 1000 0000 0010	- Store Variable	#2	/ 17
//0011 0000 0000 0001	- Subtract Variable	#1 (8)	/ 9
//0011 1000 0000 0110	- Subtract Immediate	6	/ 3
//0010 1000 0001 1000	- Add Immediate	24	/ 27
//0000 1000 0000 0011	- Store Variable	#3	/ 27
//0001 0000 0000 0010	- Load Variable	#2	/ 17
//0010 0000 0000 0011	- Add Variable	#3	/ 44
//0000 0000 0000 0000	- halt		

Como vemos en el archivo de instrucciones, el valor del acumulador debe resultar en 44. Este valor es luego transmitido por UART a la PC.

Ejecutamos la siguiente simulación:

```
Data_memory #(.INIT_FILE("/home/vlad/Arquitectura2018/datos.txt"))
Data_memory
(.Wr(WrRAM),.clk(clk),.ena(BIP_enable), .Addr(Addr), .In_Data(In_Data), .Out_Data(Out_Data));
    Program_memory
#(.INIT_FILE("/home/vlad/Arquitectura2018/instrucciones.txt")) Program_memory
(1'b0, clk, BIP_enable, PC, 0, Program_Data);
    CPU bip(BIP_enable, clk, reset, Program_Data, Out_Data, In_Data, PC, WrRAM,
RdRAM, finish_program);

    Rx_interface #(.DBIT(8)) int_rx (clk, reset, rx_done_tick, dout, BIP_enable);

    Tx_interface #(.DBIT(8)) int_tx (clk, reset, finish_program, tx_done_tick,
out_Acc_Counter, din, tx_start);

assign out_Acc_Counter[31:27] = 0;
assign out_Acc_Counter[26:16] = PC;
assign out_Acc_Counter[15:0] = In_Data;
assign Addr = Program_Data[10:0];

always
begin
    #5 clk = ~clk;
end
initial
begin
    clk = 0;
    reset = 1;
    #10 reset = 0;
    #10 tx_done_tick = 0;
    #10 tx_done_tick = 1;
    #10 tx_done_tick = 0;
    #10 tx_done_tick = 1;
    #10 tx_done_tick = 0;
    #10 tx_done_tick = 1;
    #10 tx_done_tick = 0;
    #10 tx_done_tick = 1;
    #10 tx_done_tick = 0;
    #10 tx_done_tick = 1;
```

```

#10 tx_done_tick = 0;
#10
rx_done_tick = 1;
dout = 115;
#50;
dout = 13;
#50;
#10 tx_done_tick = 0;
#10 tx_done_tick = 1;

```


... Seguimos ejecutamos tx done hasta poder simular el envio de todos los caracteres.

```


end
endmodule

```

 Como podemos ver en la siguiente imagen, el procesador se activa una vez que el BIP_enable es puesto en alto:




 Cuando el procesador termina de ejecutar las instrucciones se levanta la bandera de finish_program y podemos ver el valor del PC y el ACC en el registro de 32 bits llamado out_Acc_Count:




El valor esta en hexadecimal, el contador 000a (10) y 002c (44).

 Luego debemos enviar los dígitos por UART. Primero enviamos “A: 44”. Lo que podemos ver en la siguiente imagen:




 Vemos cuando se pone el valor en ASCII en la salida “out” se levanta la bandera tx_start para que el módulo envíe el valor.



Podemos ver lo mismo con el valor del contador.

 La placa que utilizamos fue la Basys3, que trabaja a una frecuencia de 100 Mhz.



Comprobamos el funcionamiento descargando el programa en la misma, y usamos minicom para comunicarnos a una frecuencia de 19200 baudios:

```
vlad@vlad-putin: minicom -D /dev/ttyUSB1 -b 19200
[NEW] | 1 |
TP 3:
A: 44
C: 10
```

Conclusión:

Este trabajo nos permitio conocer el funcionamiento de un procesador basico, ademas de profundizar los conocimientos sobre lenguajes HDL y las herramientas que provee el entorno de desarrollo Vivado. Luego de enfrentarnos a problemas de timing pudimos solucionarlos y obtener los resultados esperados.

Bibliografía:

- a basic processor for teaching digital circuits and systems design with fpga (paper).
- FPGA prototyping by VHDL examples.